


# Y86: Datapath Sequencial

Arquitectura de Computadores  
Lic. em Engenharia Informática  
Luís Paulo Santos

# Y86: Datapath Sequencial

Conteúdos	9 – Organização do Processador
	9.1 – Datapath sequencial
Resultados de Aprendizagem	R9.1 – Analisar e descrever organizações sequenciais de processadores elementares

# Circuitos Lógicos

 


- Funcionam com valores discretos extraídos de um sinal contínuo
- Circuitos binários:
  - Cada sinal tem o valor 0 ou 1

# Circuitos Lógicos


Existem 2 grandes tipos de componentes ou circuitos:

- Circuitos combinatórios
  - Reagem continuamente a mudanças nos valores das entradas (com um atraso de propagação)
- Circuitos sequenciais
  - Capazes de memorizar informação
  - As suas saídas só se alteram quando um sinal de temporização (relógio ou clock) o autoriza


# Circuitos Combinatórios: Gates

 

 - As saídas são funções Booleanas das entradas
- Respondem continuamente a mudanças nas entradas
  - Com algum atraso





# Circuitos Combinatórios

 


- Rede Acíclica de Componentes Lógicos
  - Respondem continuamente a mudanças nas entradas
  - As saídas transformam-se (após um atraso) em funções Booleanas das entradas

# Circuitos combinatórios: multiplexer

  

- Selecciona palavra de entrada A ou B dependendo do sinal de controlo s


# Circuitos combinatórios: ALU

 


- Lógica Combinatória
  - Responde continuamente às entradas
- Sinais de controlo ( $s1, s0$ ) seleccionam função a computar
  - Correspondem às 4 instruções lógico-aritméticas do Y86
- Também calcula os códigos de condição




# Circuitos Sequenciais: Registos

 

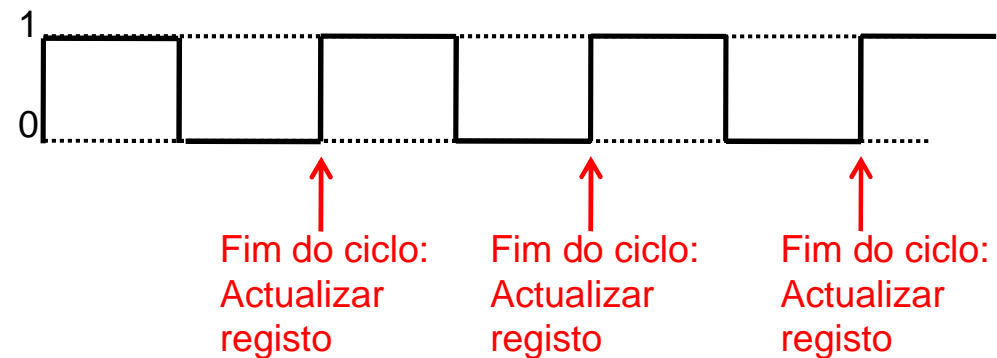- Armazenam dados
- As saídas só variam quando o valor do sinal do clock sobe de 0 para 1


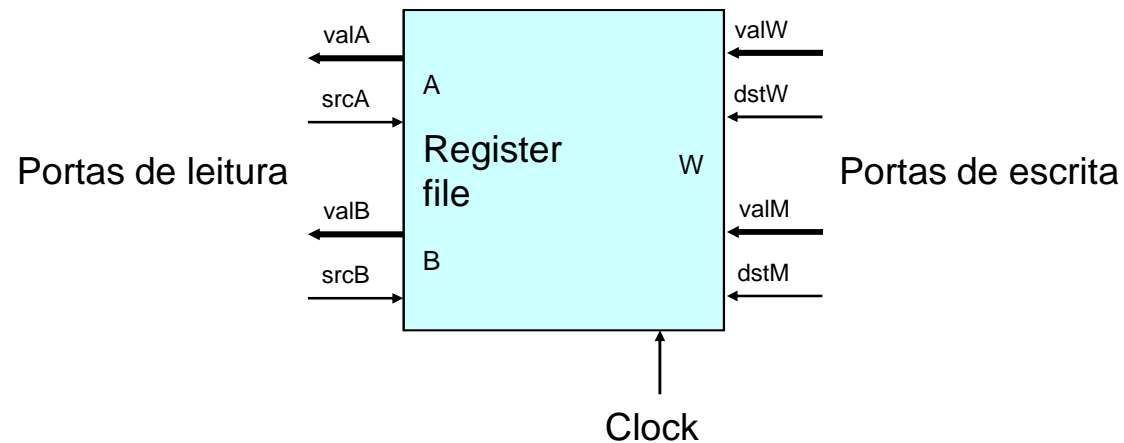
# Circuitos Sequenciais: Banco de Registos




- Armazena múltiplas palavras de dados (múltiplos registos)
  - Endereços especificam quais os registos a ler e/ou escrever
    - Endereços nos sinais `srcA`, `srcB`, `dstW`, `dstM`
  - Mantem os valores dos registos: `%eax`, `%ebx`, `%esp`, etc.
  - O ID do registo serve como endereço
    - ID 8 implica que não é feita leitura ou escrita
- Múltiplas Portas
  - Pode ler (`srcA`, `srcB`) e/ou escrever (`dstW`, `dstM`) múltiplos registos num ciclo

# Y86: Organização Sequencial

- Estado
  - Program counter (PC)
  - Códigos de Condição (CC)
  - Banco de Registos
  - Memória
    - Data: para escrita/leitura de dados
    - Instruction: para leitura de instruções
- Fluxo de Instruções
  - Ler instrução no endereço dado pelo PC
  - Processar nos vários estágios
  - Escrita:
    - Actualizar registos genéricos
    - Escrever na memória de dados
    - Actualizar PC


AC – Y86: Datapath sequencial

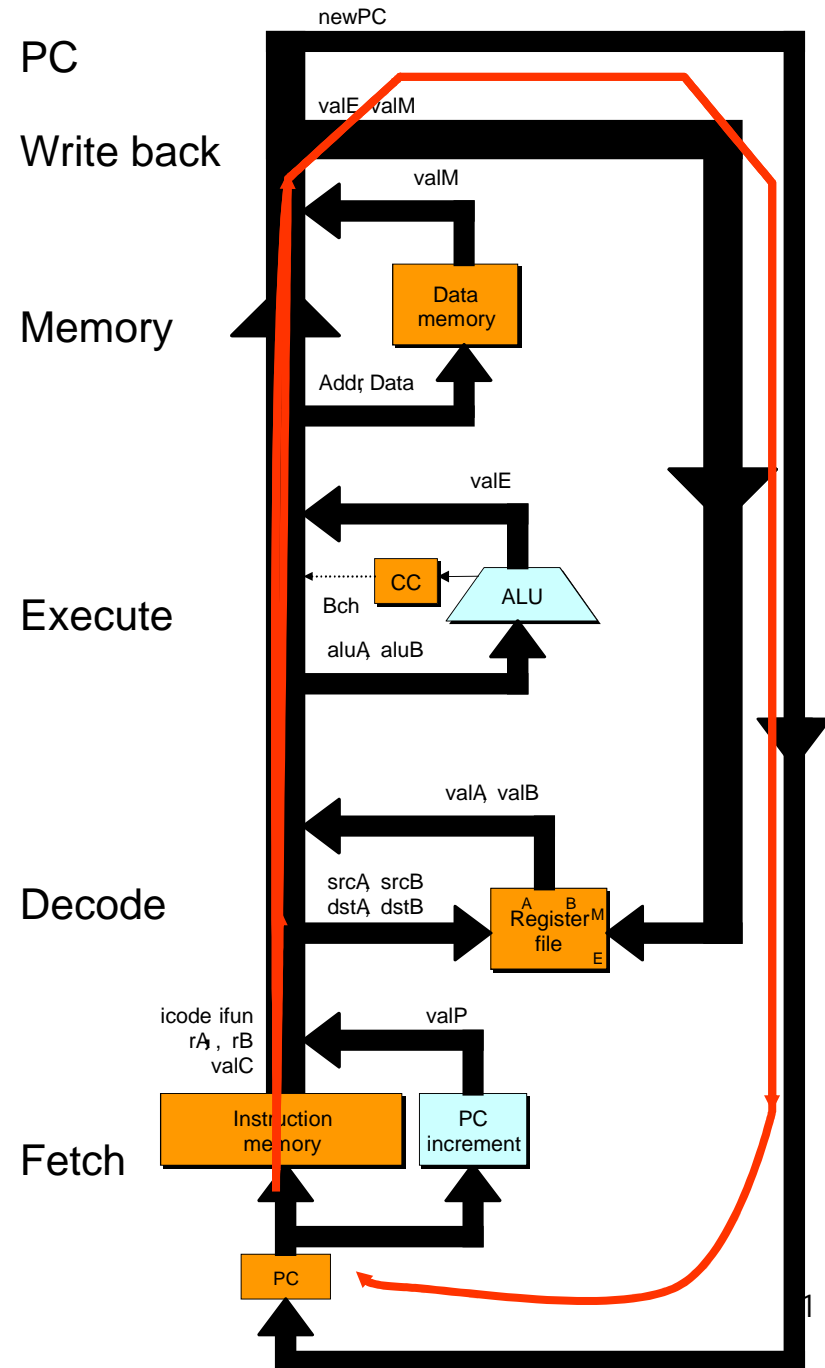

# Y86: Organização Sequencial

- Busca (Fetch)
  - Ler instruções da memória
  - `icode:ifun ; rA:rB ; valC ; valP`
- Descodificação (Decode)
  - Ler registos: `valA:valB`
  - Determina ID de regs. a alterar:
    - `srcA ; srcB ; dstE ; dstM`
- Execução (Execute)
  - Calcular valor ou endereço / CC
    - `valE / CC (Bch )`
- Memória (Memory)
  - Ler ou escrever dados
    - `valM`
- Actualização (Write Back)
  - Escrita nos registos genéricos
- Actualização PC

AC – Y86: Datapath sequencial

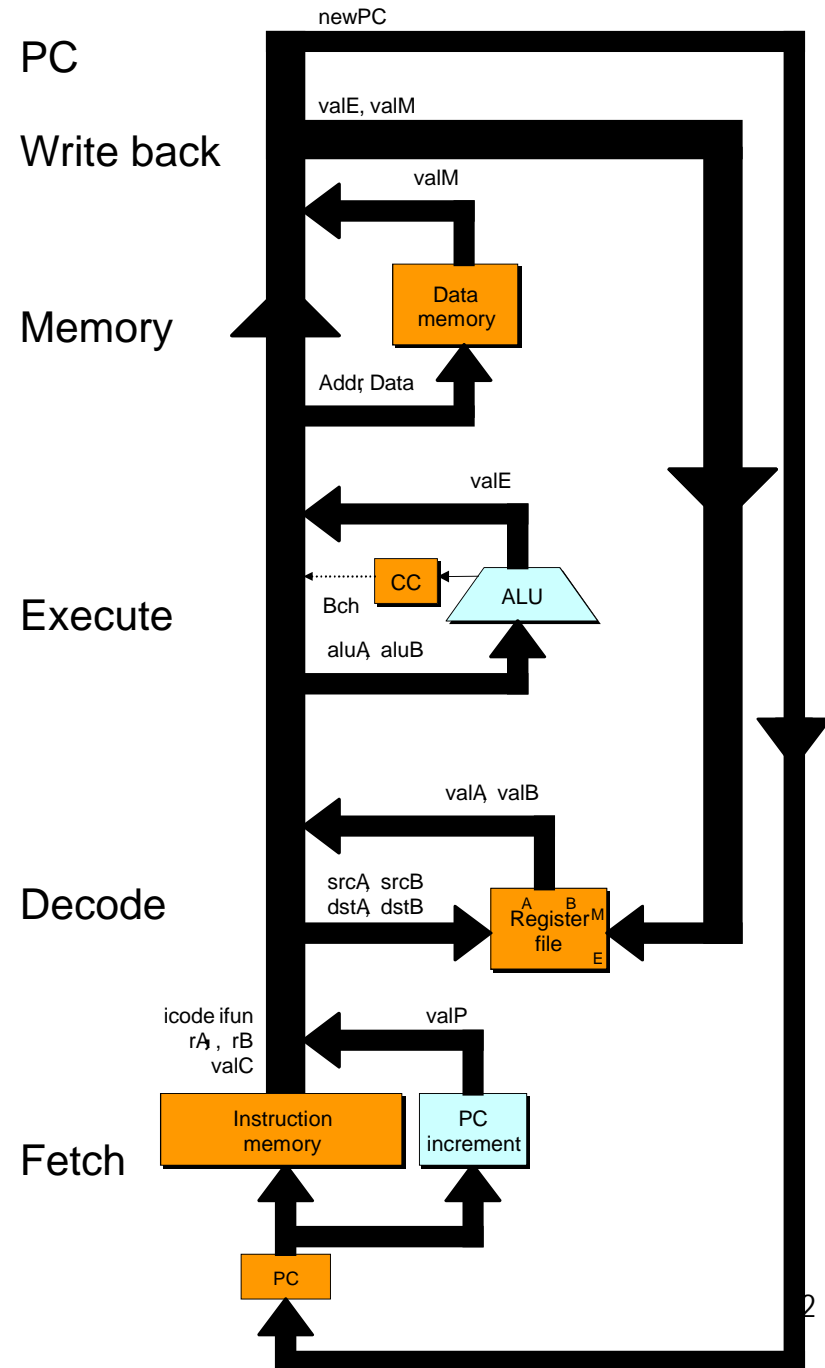


# Y86: Organização Sequencial

Atenção à temporização:

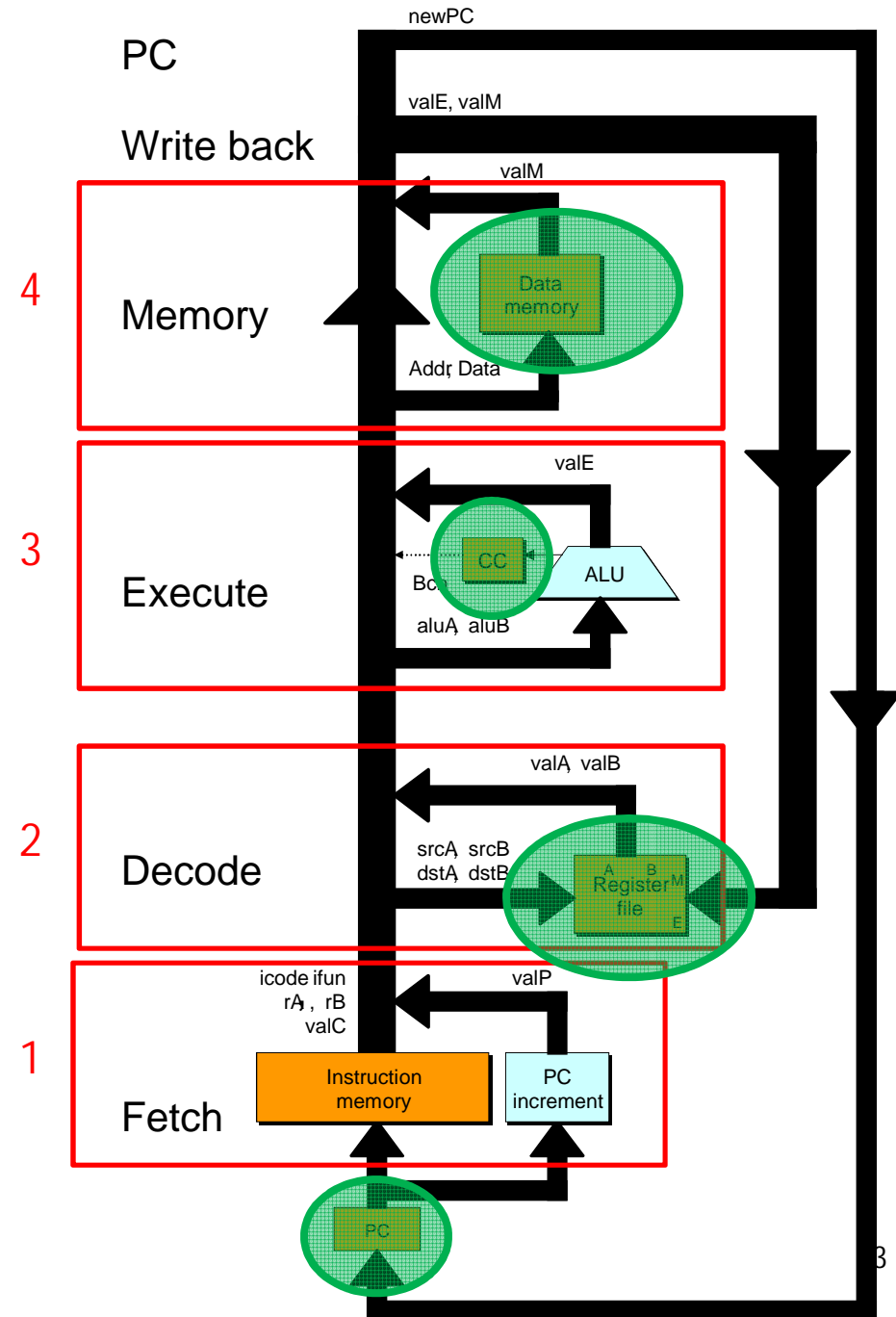1. Busca (início do ciclo)
2. Decodificação
3. Execução
4. Leitura da Memória
5. Escritas

TODAS as escritas ocorrem  
SIMULTANEAMENTE no FIM do CICLO

- Escrita nos CC
- Escrita na memória
- Escrita nos regs. genéricos
- Escrita no PC



# Instrução Y86: operações lógico-aritméticas



## •Fetch

- Ler 2 bytes  
icode:ifun ; rA:rB
- Calcular próximo PC  
 $valP = PC + 2$

## •Decode

- Ler registros  
 $valA = R[rA]$   
 $valB = R[rB]$

## •Execute

- Realizar operação  
 $valE = valA \text{ OP } valB$
- Códigos de condição  
 $cc = f(valE)$

## •Memory

- Nada a fazer

## •Write back

- Actualizar registo  
 $R[rB] = valE$

## •PC Update


- Incrementar PC  
 $PC = valP$

# Instrução Y86: operações lógico-aritméticas

	OPl rA, rB	
Fetch	$\text{icode:ifun} \leftarrow M_1[\text{PC}]$ $\text{rA:rB} \leftarrow M_1[\text{PC}+1]$ $\text{valP} \leftarrow \text{PC}+2$	Ler byte de instrução Ler byte dos registros  Calcular próximo PC
Decode	$\text{valA} \leftarrow R[\text{rA}]$ $\text{valB} \leftarrow R[\text{rB}]$	Ler operando A Ler operando B
Execute	$\text{valE} \leftarrow \text{valB OP valA}$ Set CC	Realizar operação na ALU Códigos de condição
Memory		
Write back	$R[\text{rB}] \leftarrow \text{valE}$	Escrever resultado
PC update	$\text{PC} \leftarrow \text{valP}$	Atualizar PC

- Formular execução de instruções como uma sequência de passos simples
- Usar a mesma forma geral para todas as instruções

# Instrução Y86: irmovl

 

- Fetch

- Ler 6 bytes  
icode:ifun ; rA:rB ; valC
- Calcular próximo PC  
 $valP = PC + 6$

- Decode

- Nada a fazer

- Execute

- Passar constante  
 $valE = valC$

- Memory

- Nada a fazer

- Write back

- Escrever registro  
 $R[rB] = valE$

- PC Update

- Incrementar PC  
 $PC = valP$




# Instrução Y86: irmovl

	<code>irmovl V, rB</code>	
Fetch	$\text{icode:ifun} \leftarrow M_1[\text{PC}]$ $\text{rA:rB} \leftarrow M_1[\text{PC}+1]$ $\text{valC} \leftarrow M_4[\text{PC}+2]$ $\text{valP} \leftarrow \text{PC}+6$	Ler byte de instrução Ler byte de registos Ler deslocamento Calcular próximo PC
Decode		
Execute	$\text{valE} \leftarrow \text{valC}$	Passar constante
Memory		
Write back	$R[\text{rB}] \leftarrow \text{valE}$	Escrever resultado
PC update	$\text{PC} \leftarrow \text{valP}$	Actualizar PC

# Instrução Y86: rmmovl

`rmmovl rA, D(rB)`

 

## •Fetch

- Ler 6 bytes  
`icode:ifun ; rA:rB ; valC`
- Calcular próximo PC  
`valP = PC + 6`

## •Decode

- Ler registros  
`valA = R[rA]`  
`valB = R[rB]`

## •Execute

- Calcular endereço  
`valE = valB + valC`

## •Memory

- Escrever na memória  
`M4[valE] = valA`

## •Write back

- Nada a fazer


## •PC Update

- Incrementar PC  
`PC = valP`

# Instrução Y86: rmmovl

	<code>rmmovl rA, D(rB)</code>	
Fetch	<code>icode:ifun ← M<sub>1</sub>[PC]</code> <code>rA:rB ← M<sub>1</sub>[PC+1]</code> <code>valC ← M<sub>4</sub>[PC+2]</code> <code>valP ← PC+6</code>	Ler byte de instrução Ler byte de registos Ler deslocamento Calcular próximo PC
Decode	<code>valA ← R[rA]</code> <code>valB ← R[rB]</code>	Ler operando A Ler operando B
Execute	<code>valE ← valB + valC</code>	Calcular endereço
Memory	<code>M<sub>4</sub>[valE] ← valA</code>	Escrever na memória
Write back		
PC update	<code>PC ← valP</code>	Actualizar PC

# Instrução Y86: popl

 

- Fetch

- Ler 2 bytes  
icode:ifun ; rA:rB
- Calcular próximo PC  
 $valP = PC + 2$

- Decode

- Ler registos  
 $valA = R[\%esp]$   
 $valB = R[\%esp]$

- Execute

- Calcular próximo topo da pilha  
 $valE = valB + 4$

- Memory

- Ler da memória  
 $valM = M_4[valA]$

- Write back

- Escrever no registo  
 $R[rA] = valM$   
 $R[\%esp] = valE$

- PC Update


- Incrementar PC  
 $PC = valP$

# Instrução Y86: popl

	popl rA	
Fetch	$icode:ifun \leftarrow M_1[PC]$ $rA:rB \leftarrow M_1[PC+1]$ $valP \leftarrow PC+2$	Ler byte de instrução Ler byte de registo  Calcular próximo PC
Decode	$valA \leftarrow R[\%esp]$ $valB \leftarrow R[\%esp]$	Ler stack pointer Ler stack pointer
Execute	$valE \leftarrow valB + 4$	Incrementar stack pointer
Memory	$valM \leftarrow M_4[valA]$	Ler topo da pilha
Write back	$R[\%esp] \leftarrow valE$ $R[rA] \leftarrow valM$	Actualizar stack pointer Escrever resultado
PC update	$PC \leftarrow valP$	Actualizar PC

- Usar ALU para incrementar stack pointer
- Actualizar dois registos: rA e %esp

# Instrução Y86: Jump

 

## •Fetch

- Ler 5 bytes  
icode:ifun ; valC
- Calcular próximo PC  
 $valP = PC + 5$

## •Decode

- Nada a fazer

## •Execute

- Saltar ??  
 $Bch = f(ifun, CC)$

## •Memory

- Nada a fazer

## •Write back

- Nada a fazer

## •PC Update


- Novo valor depende de Bch  
 $PC = (Bch ? valC : valP)$

# Instrução Y86: Jump

	jxx Dest	
Fetch	$\text{icode:ifun} \leftarrow M_1[\text{PC}]$ $\text{valC} \leftarrow M_4[\text{PC}+1]$ $\text{valP} \leftarrow \text{PC}+5$	Ler byte de instrução Ler destino do salto (se tomado)  Calcular próximo PC (se ã tomado)
Decode		
Execute	$\text{Bch} \leftarrow f(\text{ifun}, \text{CC})$	Saltar?
Memory		
Write back		
PC update	$\text{PC} \leftarrow (\text{Bch} ? \text{valC} : \text{valP})$	Atualizar PC

- Calcular ambos os endereços
- Escolher destino baseado no tipo de salto e nos códigos de condição

# Instrução Y86: call

 

## •Fetch

- Ler 5 bytes  
 $\text{icode:ifun} ; \text{valC}$
- Calcular próximo PC (end. de retorno)  
 $\text{valP} = \text{PC} + 5$

## •Decode

- Le registro  
 $\text{valB} = \text{R}[\%esp]$

## •Execute

- Calcular novo topo da pilha  
 $\text{valE} = \text{valB} - 4$

## •Memory

- Push do end. de retorno  
 $M_4[\text{valE}] = \text{valP}$

## •Write back

- Actualizar topo da pilha  
 $\text{R}[\%esp] = \text{valE}$

## •PC Update


- $\text{PC} = \text{valC}$



# Instrução Y86: call

	call Dest	
Fetch	$icode:ifun \leftarrow M_1[PC]$ $valC \leftarrow M_4[PC+1]$ $valP \leftarrow PC+5$	Ler byte de instrução Ler destino do salto  Calcular endereço de retorno
Decode	$valB \leftarrow R[\%esp]$	Ler addr do topo da pilha
Execute	$valE \leftarrow valB - 4$	Novo topo da pilha
Memory	$M_4[valE] \leftarrow valP$	Guardar endereço de retorno
Write back	$R[\%esp] \leftarrow valE$	Actualizar topo da pilha
PC update	$PC \leftarrow valC$	Actualizar PC

# Instrução Y86: ret

 

## •Fetch

- Ler 1 byte `icode:ifun`
- Calcular próximo PC  
 $valP = PC + 1$

## •Decode

- Ler registo  
 $valA = R[\%esp]$   
 $valB = R[\%esp]$

## •Execute

- Calcular novo topo da pilha  
 $valE = valB + 4$

## •Memory

- Ler end. de retorno  
 $valM = M_4[valA]$

## •Write back

- Actualizar topo da pilha  
 $R[\%esp] = valE$

## •PC Update

- $PC = valM$

# Instrução Y86: ret

	ret	
Fetch	icode:ifun $\leftarrow M_1[PC]$	Ler byte de instrução
	valP $\leftarrow PC+1$	Calcular próximo PC
Decode	valA $\leftarrow R[\%esp]$ valB $\leftarrow R[\%esp]$	Ler addr do topo da pilha
Execute	valE $\leftarrow valB + 4$	Novo topo da pilha
Memory	valM $\leftarrow M_4[valE]$	Ler endereço de retorno
Write back	$R[\%esp] \leftarrow valE$	Actualizar topo da pilha
PC update	$PC \leftarrow valM$	Actualizar PC

# Y86: Valores calculados

- Fetch

- icode    Instruction code
- ifun    Instruction function
- rA       Instr. Register A
- rB       Instr. Register B
- valC    Instruction constant
- valP    Incremented PC

- Decode

- valA    Register value A
- valB    Register value B

- Execute


- valE    ALU result
- Bch    Branch flag

- Memory


- valM    Value from memory
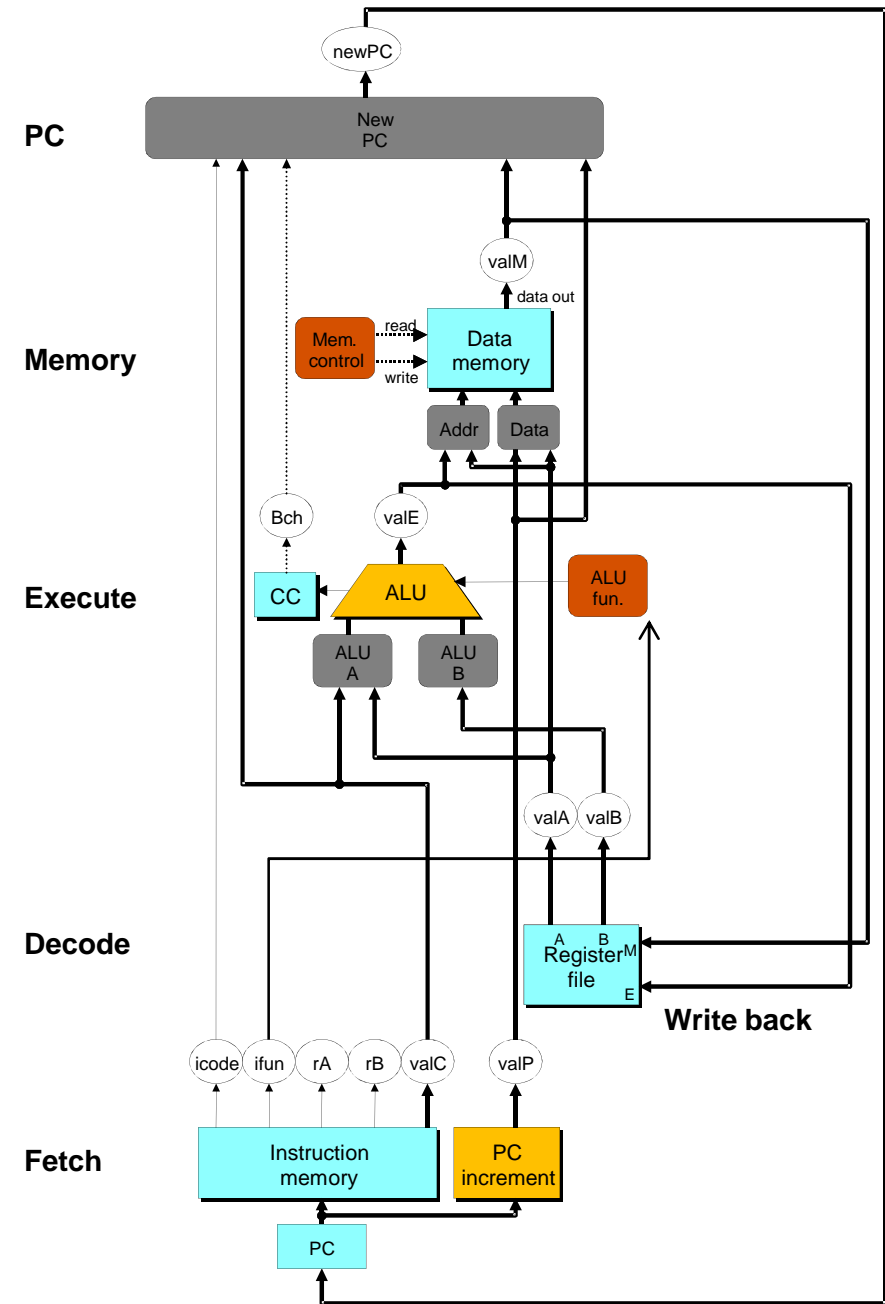
# Y86: SEQ

- Ovais brancas: sinais internos
- Caixas azuis: lógica sequencial escrita controlada pelo clock
- Caixas cinzentas: multiplexers
- Caixas laranja: Cálculo ALU e "incrementar PC"
- Caixas castanhas: controlo
- Traço grosso: 32 bits
- Traço fino: 4 bits
- Tracejado: 1 bit




# Y86: Fetch

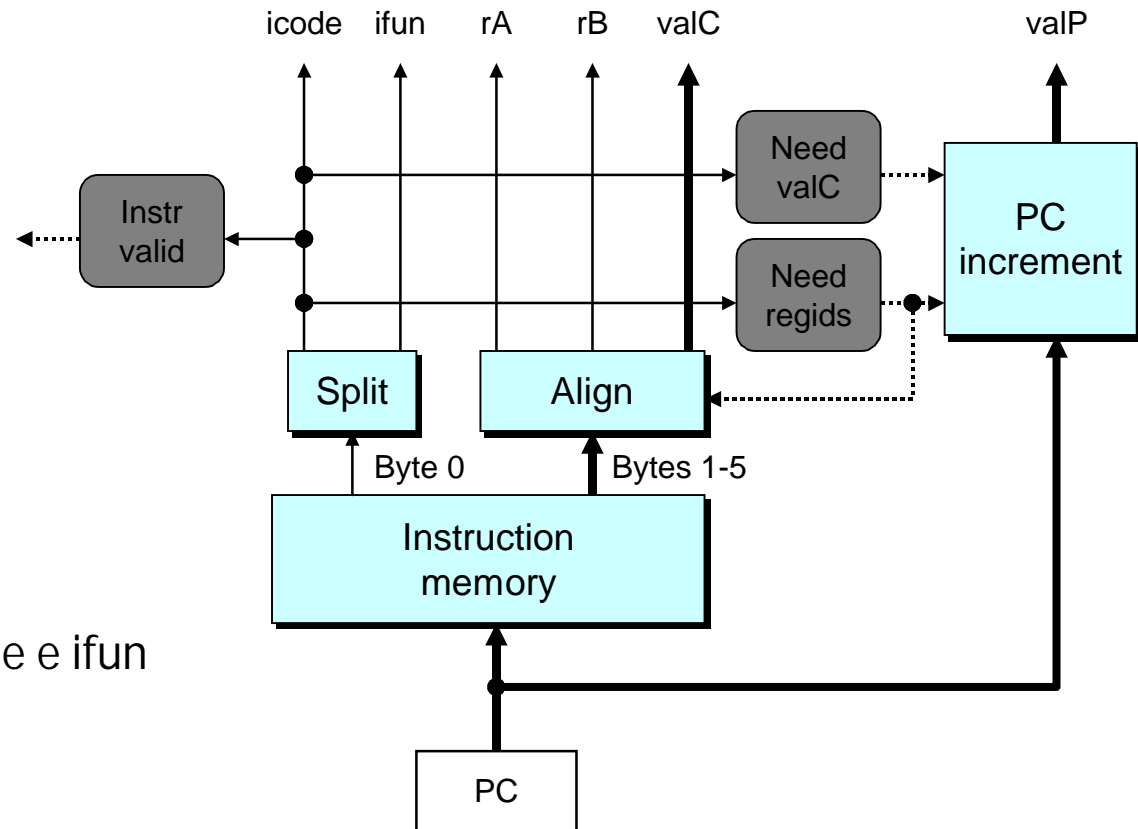

- Blocos
  - PC: Registo
  - Memória Instruções: Ler 6 bytes (PC to PC+5)
  - Split: Dividir byte em icode e ifun
  - Align: Obter rA, rB e valC
- Lógica de Controlo (sinais obtidos a partir de icode)
  - Instr. Valid: esta instrução é válida?
  - Need regids: esta instrução tem os campos rA:rB?
  - Need valC: esta instrução tem um valor imediato?
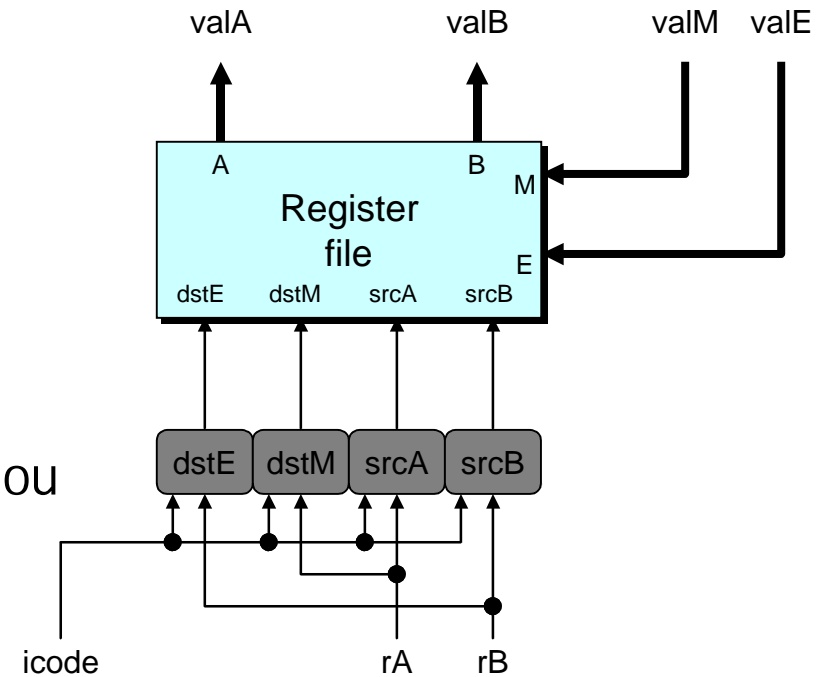
# Y86: Decode

- Banco de Registos
  - Ler portas A, B
  - Escrever portas E, M
  - Endereços são os IDs do registos ou 8(não aceder)




## Lógica de Controlo

- srcA, srcB: registos a ler
- dstA, dstB: registos a escrever
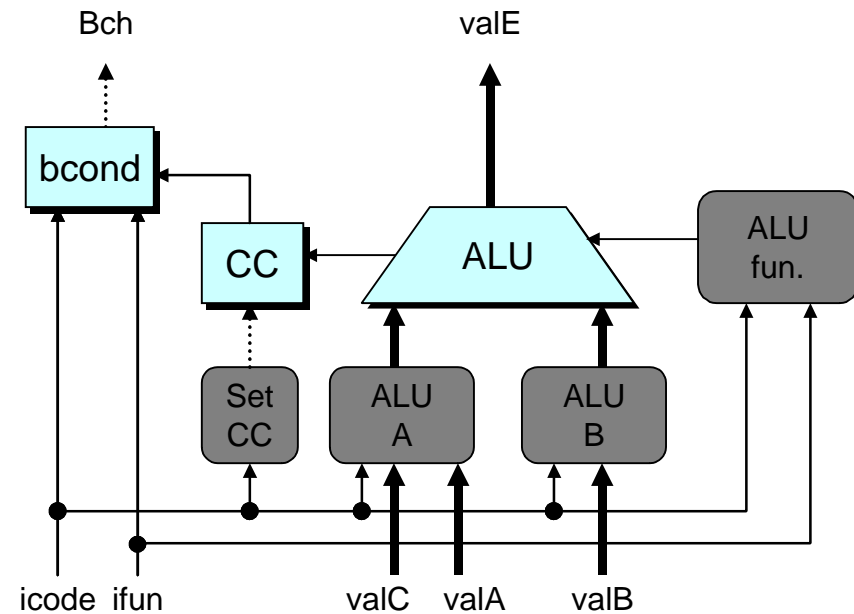
# Y86: Execute


- Unidades
  - ALU
    - Implementa 4 funções
    - Gera códigos de condição
  - CC
    - Registo com 3 bits
  - bcond
    - Calcular se o salto é tomado (Bch)
- Lógica de Controlo
  - Set CC: Alterar CC?
  - ALU A: Entrada A para ALU
  - ALU B: Entrada B para ALU
  - ALU fun: Qual a função a calcular?




 
# Y86: Memory


- Memória
  - Ler ou escrever uma palavra
- Lógica de Controlo
  - Mem.read: leitura?
  - Mem.write: escrita?
  - Mem.addr: Selecciona addr
  - Mem.data: Selecciona dados



# Y86: PC

- Novo PC
  - Selecciona próximo valor do PC

	<code>OPl; XXmovl; popl ; ...</code>
PC update	$PC \leftarrow valP$
	<code>jXX Dest</code>
PC update	$PC \leftarrow Bch ? valC : valP$
	<code>call Dest</code>
PC update	$PC \leftarrow valC$
	<code>ret</code>
PC update	$PC \leftarrow valM$

 

# Y86: SEQ resumo

- Implementação
  - Cada instrução expressa como uma sequência de passos elementares
  - Mesma sequência geral para todos os tipos de instruções
  - Identificar blocos combinatórios e sequenciais básicos
  - Ligar e controlar com a lógica de controlo

## Y86: SEQ Limitações

- Em cada ciclo do relógio os sinais têm que se propagar desde o PC, memória de instruções, banco de registos, ALU e memória até aos registos de novo:
  - O período do relógio tem que ser suficientemente longo para permitir esta propagação
  - O período do relógio é constante, logo tem que ser tão grande quanto necessário para a instrução mais lenta
  - O relógio é, portanto, muito lento
- Cada unidade de hardware só está activa (é utilizada) durante uma fracção pequena do período do relógio
  - Logo, desperdício das verdadeiras capacidades do equipamento

# Y86: SEQ+

- Estágio PC reordenado: passa a acontecer ao princípio
- Estágio PC
  - Selecciona PC para a instrução actual
  - Baseado nos resultados da última instrução
  - Estes são guardados num registo e consistem em:  
pIcode; pBch; pvalM ;  
pvalC ; pvalP
  - PC não está guardado em nenhum registo

