


Eletromagnetismo – Teste II

Licenciatura Engenharia Informática

duração – 2 horas

21/6/2013

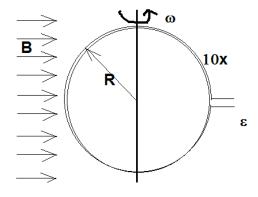
- 1. **(5 val)** Um gerador AC consiste em 10 espiras circulares de raio R = 20 cm. A espira pode rodar dentro de um campo magnético de intensidade B = 0.7 T com uma velocidade angular ω = 314 s⁻¹
 - a) Qual a d.d.p ε induzida na espira,
 - b) Qual a corrente elétrica i(t) induzida considerando uma resistência $R_N=1.6~\Omega$ das espiras
 - c) Qual a potência elétrica média P produzida
 - d) Qual o momento de força **M** necessário para rodar a espira




2. (5 val)

Dois condutores elétricos são percorridos pelas correntes I_1 = 10 A e I_2 = 25 A conforme mostra a figura.

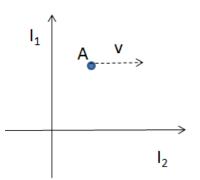- a) Qual o campo magnético **B** no ponto A (a distância entre o condutor 1 e o ponto A é de 2 m e entre o condutor 2 e o ponto A é de 3 m)
- b) Uma partícula carregada de carga Q= 13 μC passa pelo ponto A com a velocidade V = 30 m/s. Qual a força F módulo e direcção e sentido) sobre a partícula?



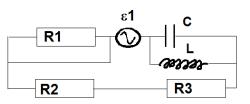
- **3. (5 val)** Considere o circuito da figura com resistências R1 = $100~\Omega$, R2 = $50~\Omega$, R3 = $25~\Omega$, C = $80~\mu$ F e L = 15~mH, $\epsilon 1$ = 10~V sen(628t). Determine:
- a. as correntes **i1** e **i2** através das resistências R1 e R2, respectivamente;
- b. a potência **P2** absorvida pelas resistência R2;
- c. a diferença de fase Δ entre a corrente i2 e a diferença de potencial $\epsilon 1$
- d. a potência $P_{\epsilon 1}$ média fornecida pela fonte $\epsilon 1$



4. (5 val) Considere o circuito da figura com resistências R1 = 15 Ω , L = 30 mH e ϵ 1 = 25 V sen(314t). A diferença de fase entre a corrente i₁ e ϵ 1 é Δ = 0°.

Determine:

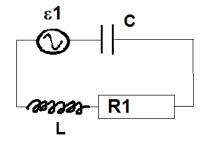- a) a capacidade C;
- **b)** a corrente i₁ no circuito;



```
THRGH. SOLUÇÃO DO TESTEI
                                                            21.06.2013
     =- Ndo D+ B-A = EHOSO = BA CON(wt)
  E= + NBAW sem(w4) = (276V) ym (314+)
116) \mp(t) = \frac{\epsilon(t)}{R} = (173 \text{ A}) \cdot \text{nem}(314 \text{ t})
110) Pomédia = Irams · R = I max . R = 23841 W
1d) M= RXB=NIAXB
     |M|=NIAB remlant ) = N. Imax. ITR2 B. nem2 (wt)
                              = (152 Nom) um 2 (cut)
 \begin{array}{c|c} 2.a & \uparrow^{\perp 1} \\ \hline & B = Mo I \\ \hline & 2\pi d \end{array}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T m/A \end{array}
                      B_1 = 1 \times 10^{-6} \text{T} \otimes \vec{E}_1
                     B_{2} = 1.7 \times 10^{-6} \text{ TOB}_{2} = B_{2} - B_{1} = 7 \times 10^{-6}
,b) F= 92 x B
      1P1=92-B=2,7x10 N
      Direcção commircia a II
```

23a)
$$I = 0$$
 (with circuits)

 $\frac{1}{Z} = \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \frac{1}{1} = \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} = \frac{1}{1} \frac{$